
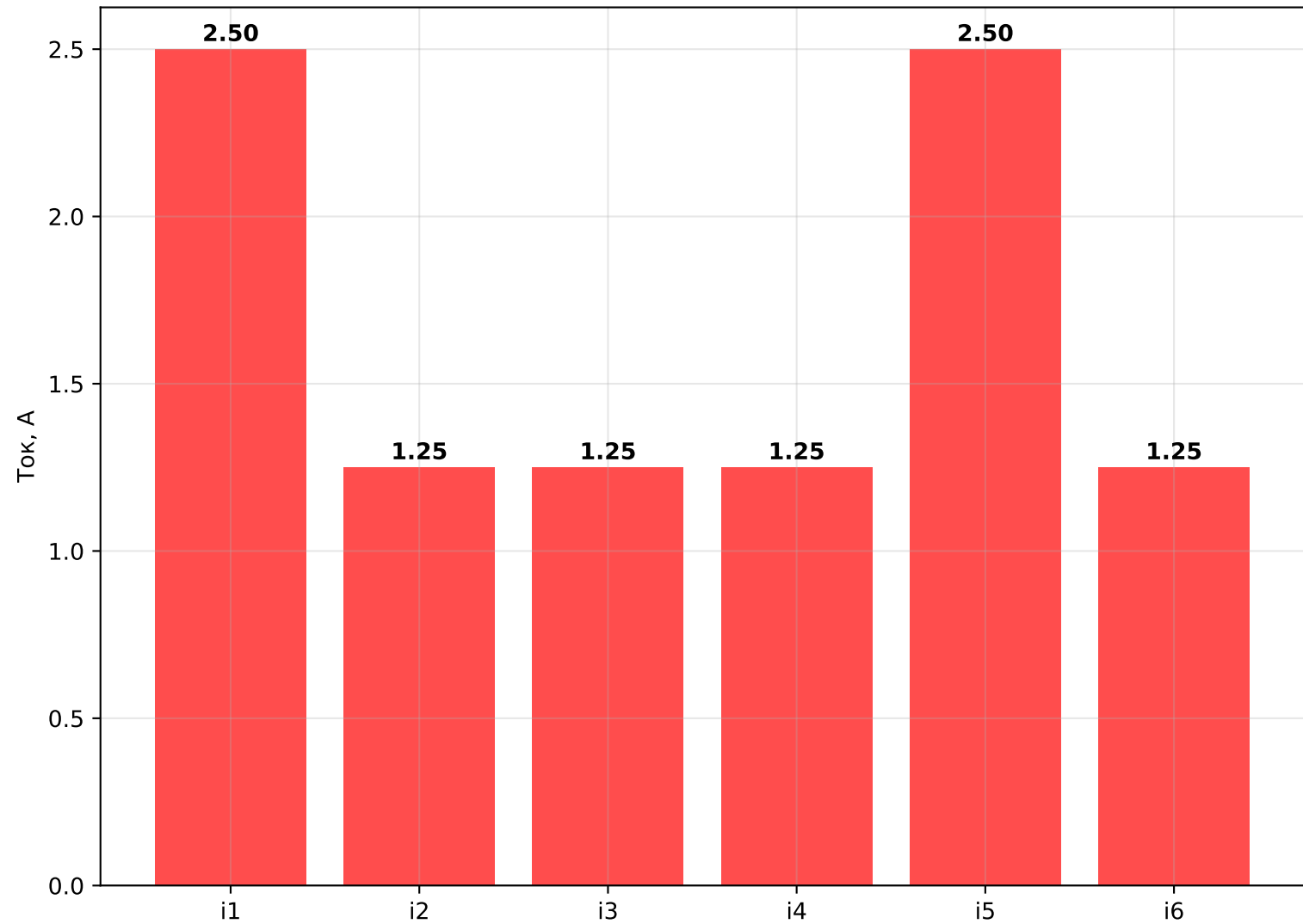



Токи в ветвях (правильные значения)

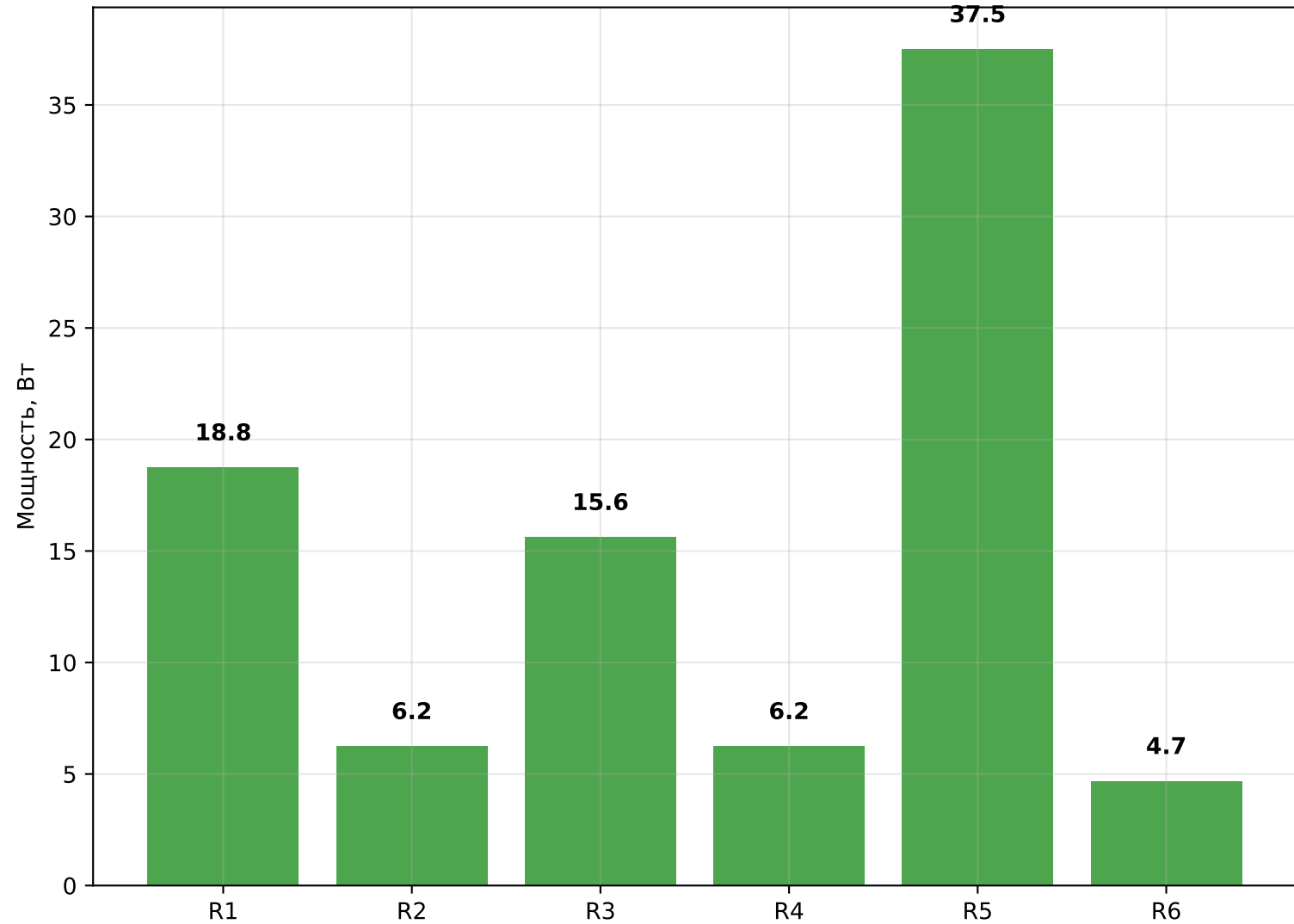

Мощности на резисторах



Баланс мощностей (правильный)

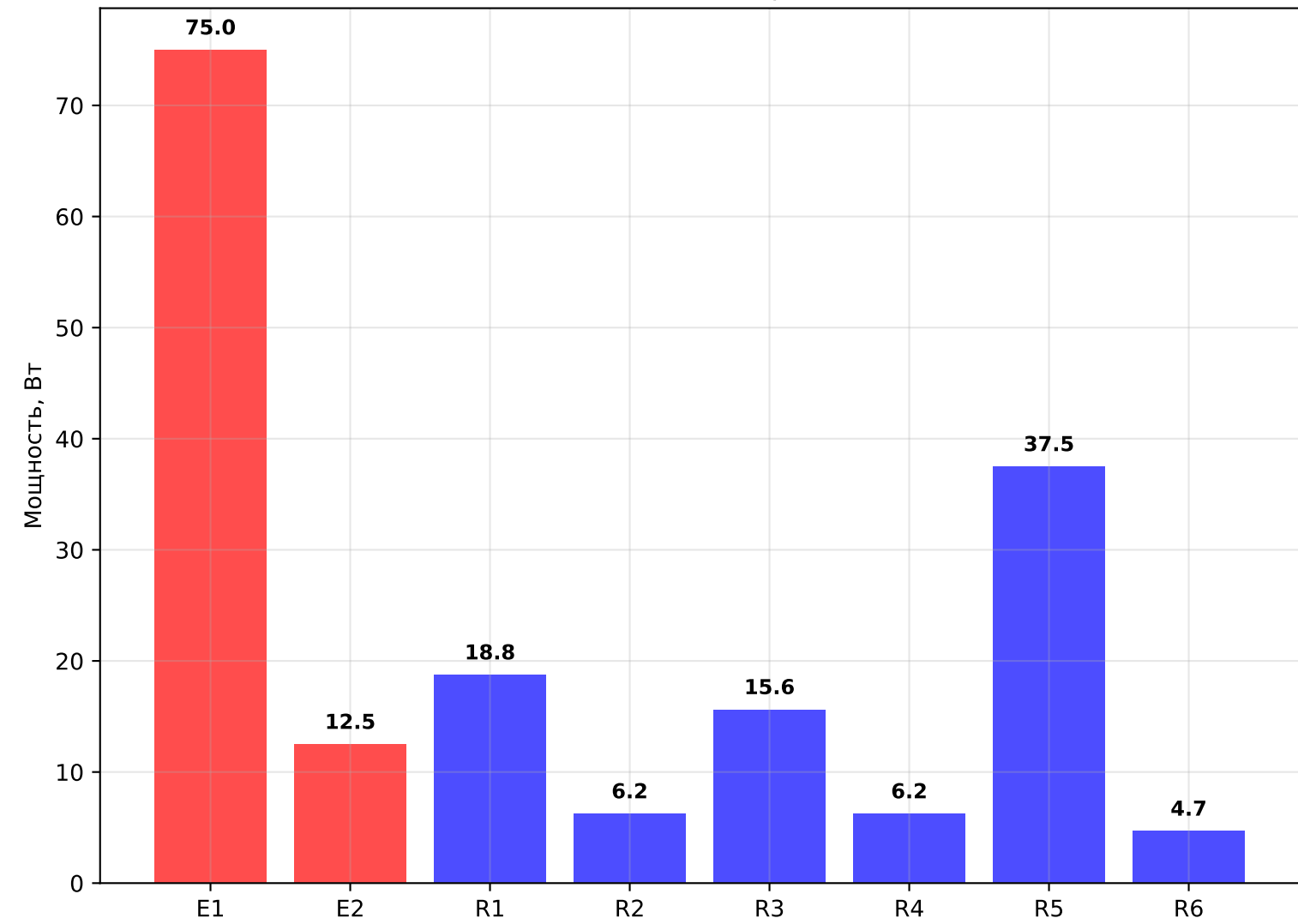

Схематическая диаграмма цепи

