
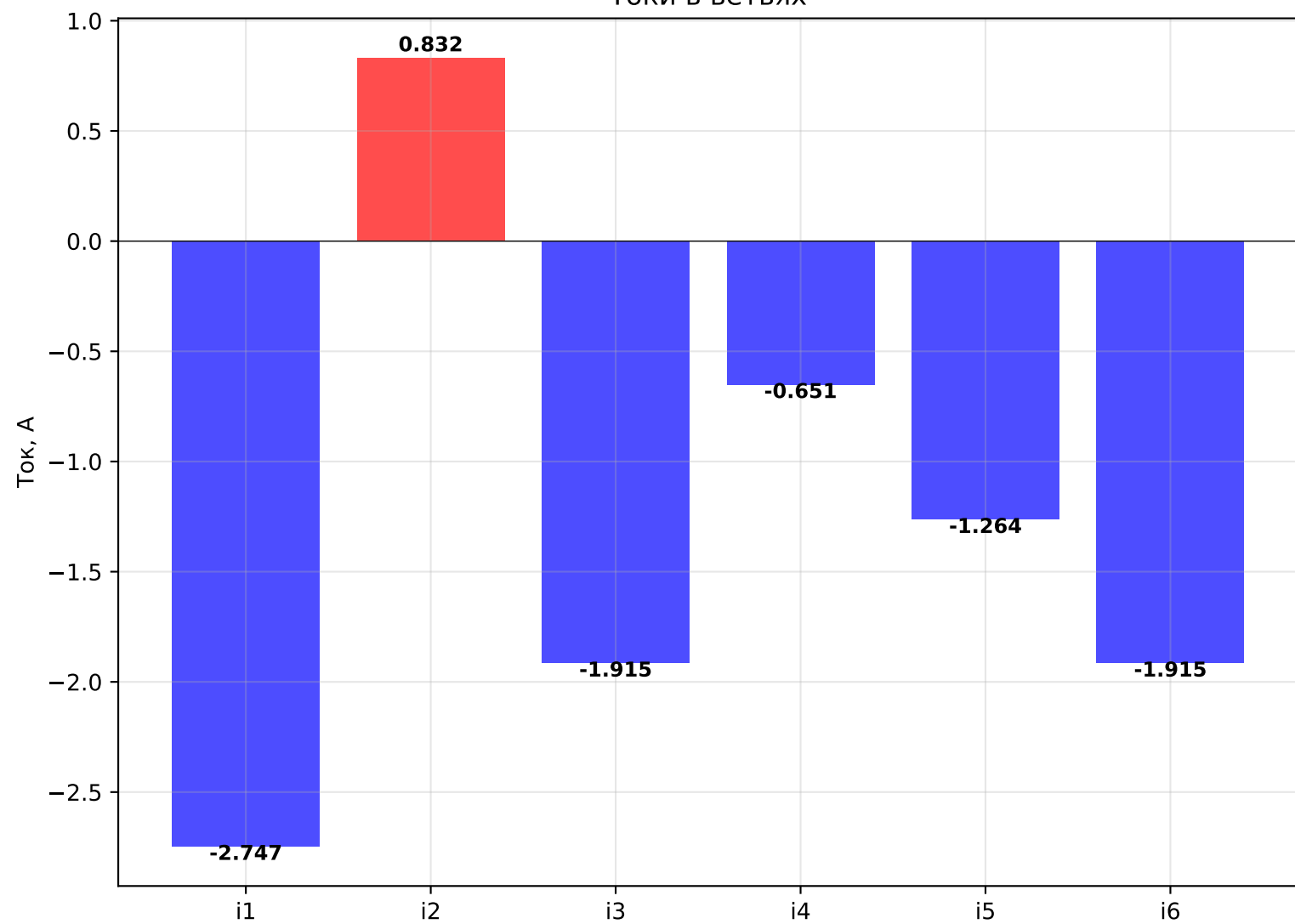



Токи в ветвях

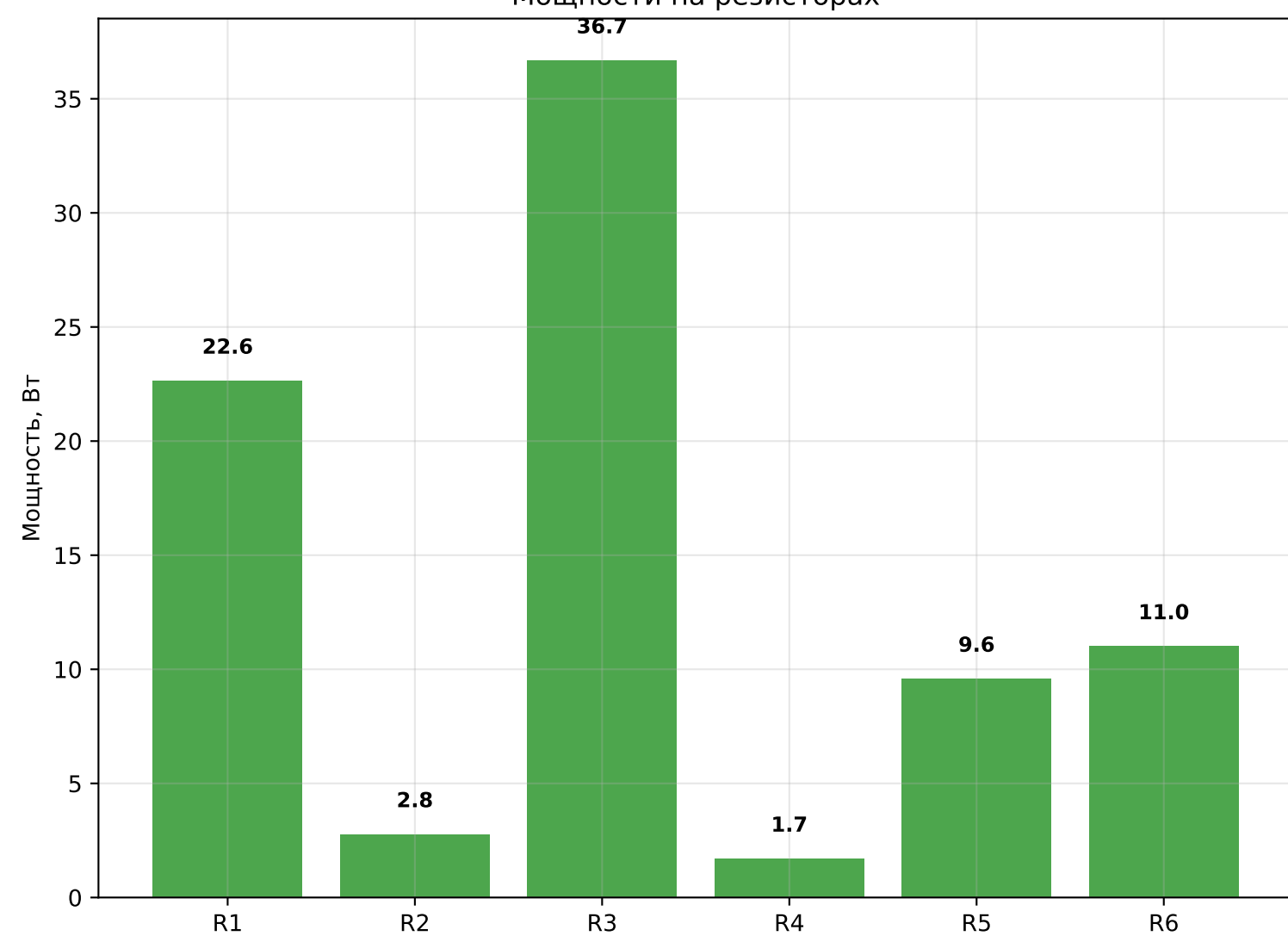

Мощности на резисторах



Баланс мощностей

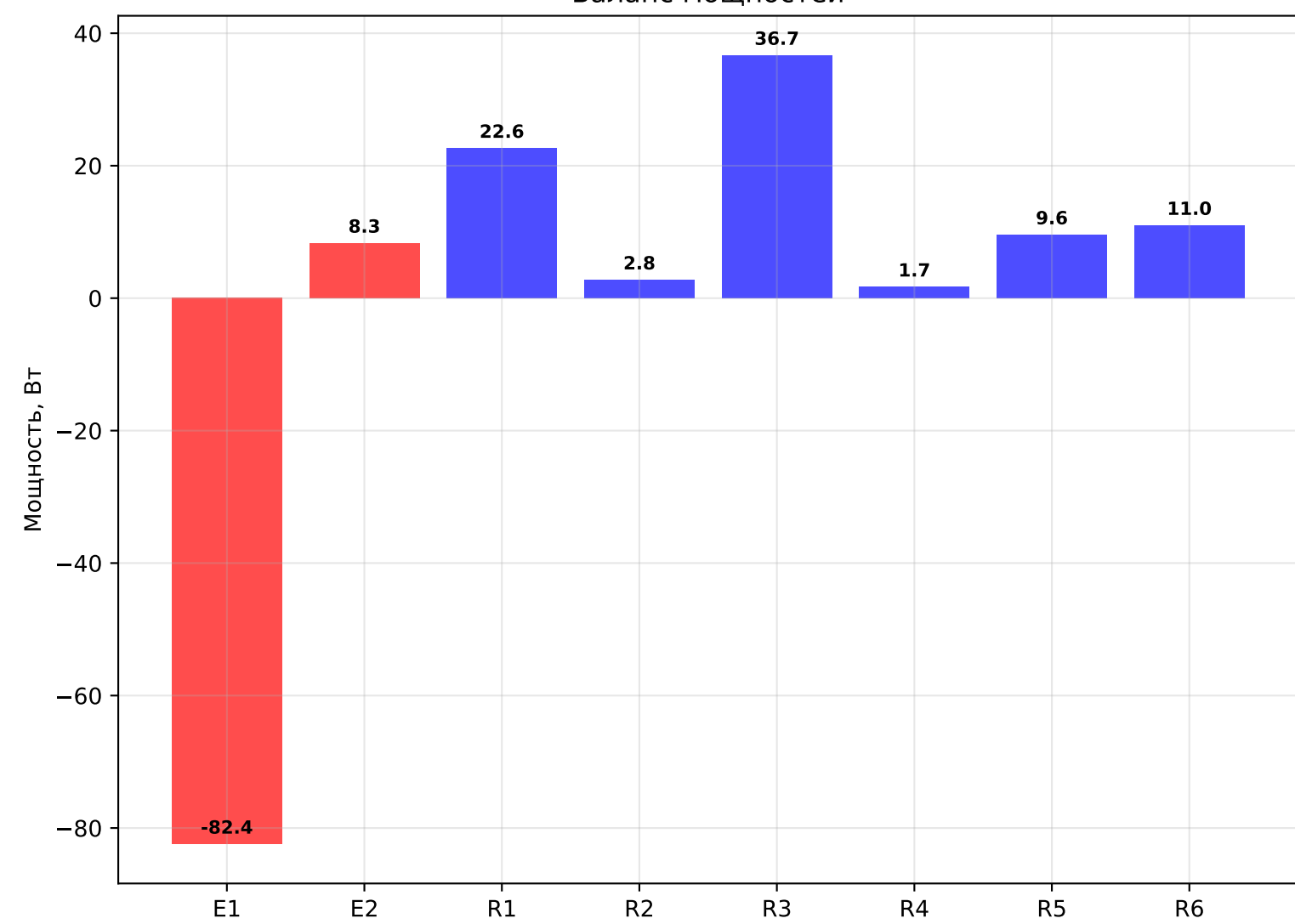

Схематическая диаграмма цепи

